



Notas:

1 - Es importante la orientación de los LEDs. El pin más largo es el "+". Esto es igual para el fototransistor. Y para orientarse en el esquema:



2 - En el modelado 3D no figura la LDR ni el potenciómetro pero se puede apreciar su lugar correspondiente de todas maneras. Es deseable que la LDR quede lo suficientemente levantada del circuito, al igual que el fototransistor.